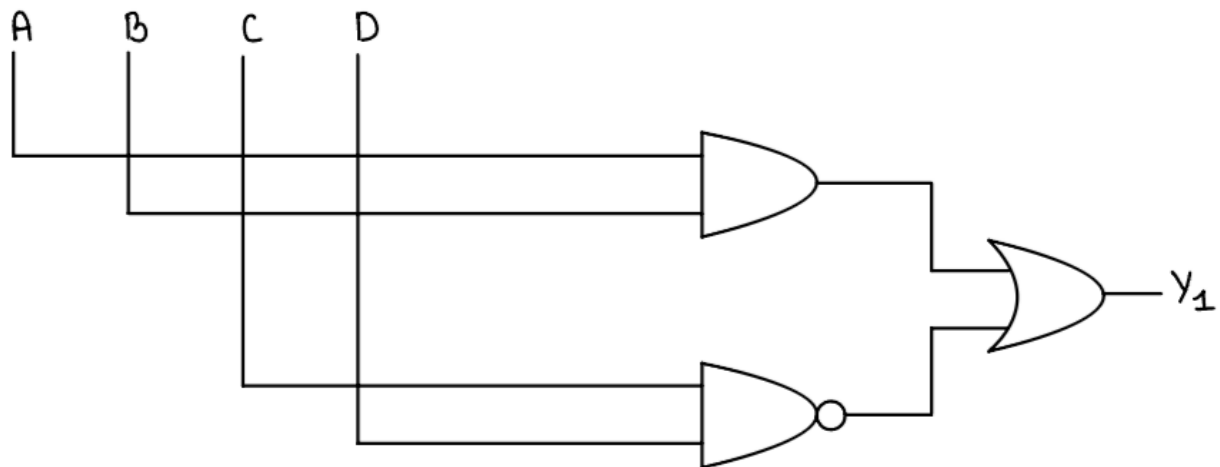


Chhay Lay Heng
CS 4141.115
Oct 6, 2023

Experiment 1 Post-Lab


Partners: Korbin Schulz and Bennett Quigley

$$Y_1 = (A \cdot B) + (C \cdot D)'$$




$$Y_1 = (A \text{ AND } B) \text{ OR } \text{NOT}(C \text{ AND } D)$$

$$Y_2 = (A' \cdot B') + (C \cdot D)$$

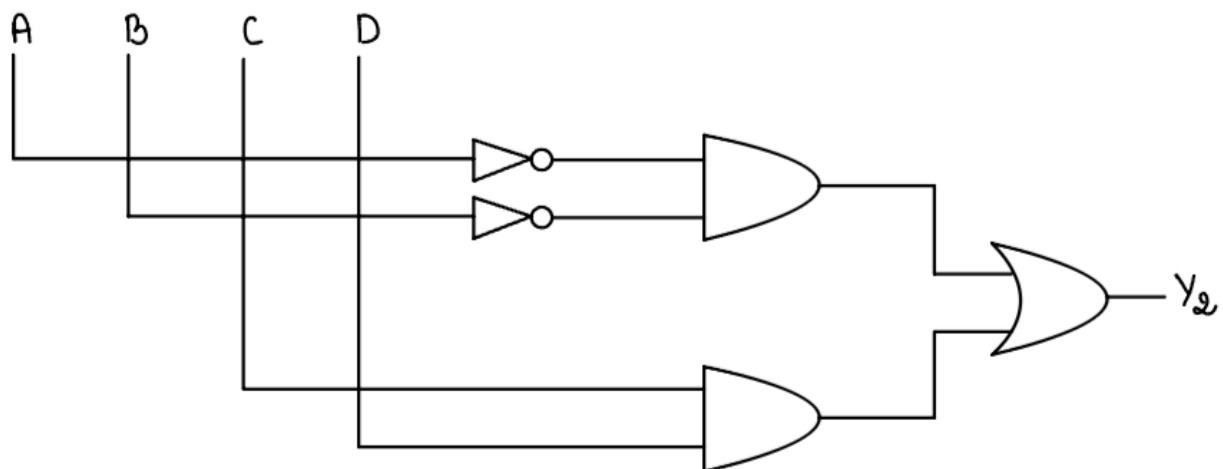


$$Y_2 = (\text{NOT } A \text{ AND NOT } B) \text{ OR } (C \text{ AND } D)$$

$$Y_3 = (A \cdot B)' + (C' \cdot D')$$

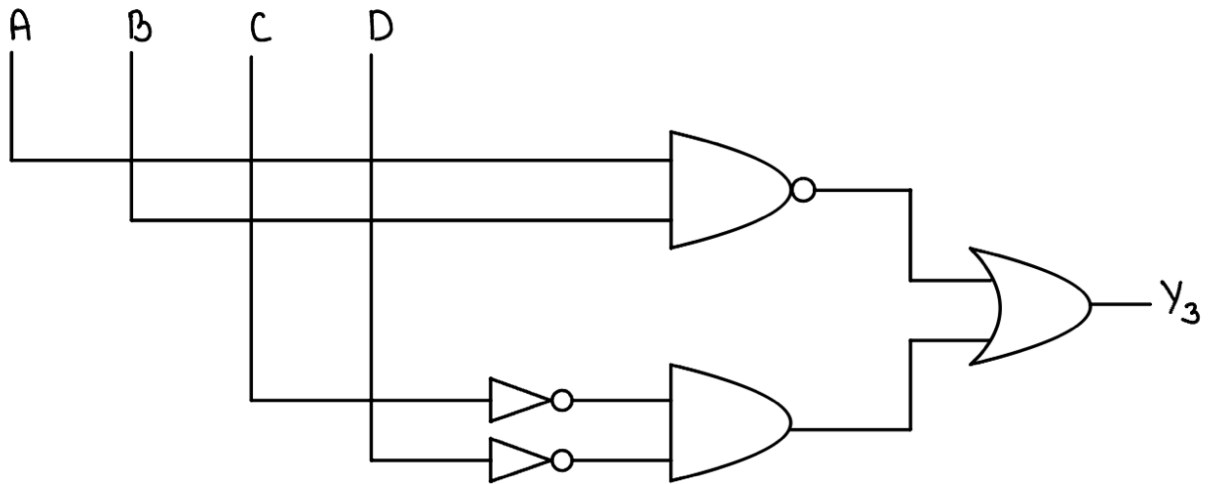

$$Y_3 = \text{NOT (A AND B) OR (NOT C AND NOT D)}$$

$$Y_4 = (A \oplus B) + (C \oplus D)$$

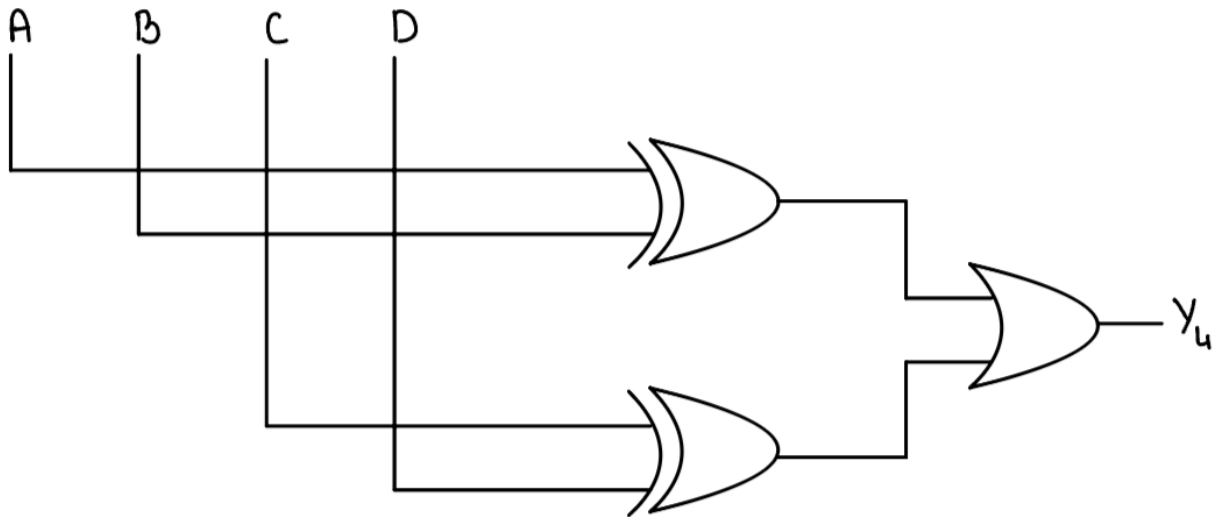

$$Y_4 = (A \text{ XOR } B) \text{ OR } (C \text{ XOR } D)$$

Truth Table

A	B	C	D	Y ₁	Y ₂	Y ₃	Y ₄
0	0	0	0	1	1	1	0
0	0	0	1	1	1	1	1
0	0	1	0	1	1	1	1
0	0	1	1	0	1	1	0
0	1	0	0	1	0	1	1
0	1	0	1	1	0	1	1
0	1	1	0	1	0	1	1
0	1	1	1	0	1	1	1
1	0	0	0	1	0	1	1
1	0	0	1	1	0	1	1
1	0	1	0	1	0	1	1
1	0	1	1	0	1	1	1
1	1	0	0	1	0	1	0
1	1	0	1	1	0	0	1
1	1	1	0	1	0	0	1
1	1	1	1	1	1	0	0